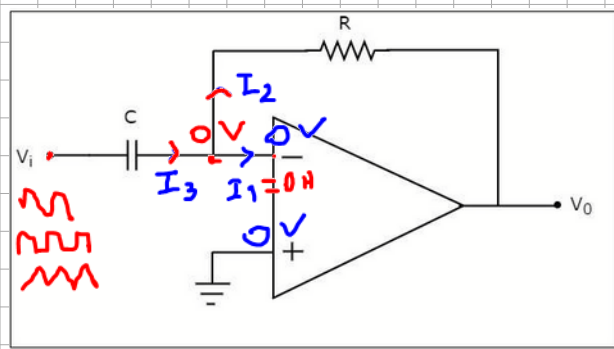


## 6) Differentiator Amplifier: (Tirev Alici)



$$I_3 = I_2 + I_1 \Rightarrow \boxed{I_3 = I_2}$$

$\rightarrow -\frac{V_o}{R}$

for C;

$$\boxed{Q = C \times V}$$

$$I_3 = \frac{dQ}{dt} = \frac{C \times dV_i}{dt}$$

$$\frac{C \times dV_i}{dt} = -\frac{V_o}{R} \Rightarrow \boxed{V_o = -R \times \frac{C \times dV_i}{dt}}$$

↓  
signal ✓

