

555 Timer

Astable Mode

$$t_1 = 0.693 (R_A + R_B) C$$

$$t_2 = 0.693 (R_B) C$$

$$t_{total} = 0.693 (R_A + R_B) C + 0.693 (R_B) C$$

$$t_{total} = 0.693 (R_A + 2R_B) C$$

$$f = \frac{1}{T_{total}} = \frac{1}{0.693 (R_A + 2R_B) C} = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) C}$$


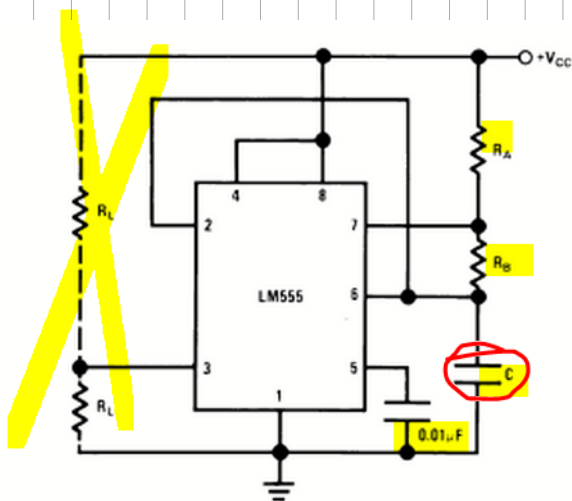
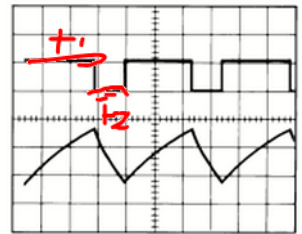


Figure 14. Astable

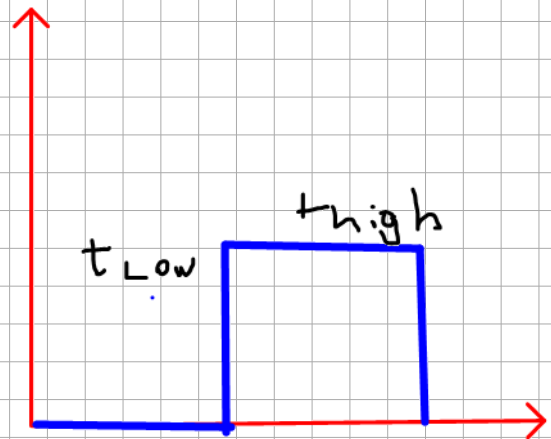

$$\text{Duty Cycle} = \frac{t_{low}}{t_{low} + t_{high}}$$

$$10 \text{ kHz} = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) C}$$

$$(R_A + 2R_B) = \frac{1.44}{10 \text{ kHz} \times 0.1 \mu\text{F}} = 1440 \Omega$$

\downarrow 10^3 \downarrow 10^{-6}
 $10^4 \times 10^{-7} = 10^{-3}$

$$= \frac{0.693 (R_B) C}{0.693 (R_A + 2R_B) C}$$

$$= \frac{R_B}{R_A + 2R_B}$$