

7) Integrator Amplifier: (Integral Aka Opamp)

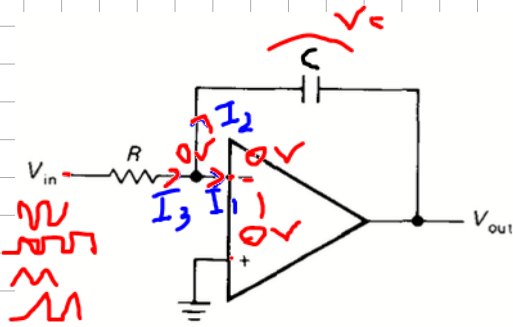


Figure 4.47. Integrator.

$$I_3 = I_2 + I_1$$

$$\frac{V_{in}}{R}$$

For I_2 ;

$$V_C = \frac{Q}{C}$$

$$V_C = V_X - V_{out} \Rightarrow V_C = -V_{out}$$

$$-\frac{dV_o}{dt} = \frac{1}{C} \frac{dQ}{dt} \Rightarrow -\frac{dV_o}{dt} \times C = \frac{dQ}{dt}$$

$$\frac{V_{in}}{R} = C \times \frac{dV_o}{dt}$$

$$\int -\frac{dV_o}{dt} = \int \frac{V_{in}}{R \times C}$$

$$V_o = -\int \frac{V_{in} dt}{R \times C}$$

8) Comparator Amplifier: (Karsilastirici Opamp)

